# Banco Externo 24 V no **Top Station 1200 VA Plus** (2× 12 V em série)

Guia prático, seguro e direto ao ponto para montar um banco externo de baterias **24 V** usando **duas baterias de 12 V em série**, com fusível adequado e verificação final.

#### Resumo

- Objetivo: montar um banco externo 24 V no conector do nobreak Top Station 1200 VA Plus.
- Como: ligar 2x 12 V em série + fusível 40 A no positivo, cabos curtos e grossos.
- Por quê: melhor custo-benefício e manutenção fácil (2× 12 V padrão VRLA/AGM).

### Sumário

- Visão geral
- Materiais e ferramentas
- Esquema de ligação (24 V)
- Passo a passo seguro
- Bitola, fusível e distância
- Testes e validações
- Autonomia (estimativa)
- Troubleshooting
- FAQ
- Checklist final
- Referências rápidas

## Visão geral

O **Top Station 1200 VA Plus** trabalha com **barramento 24 V** no conector externo. Para obter 24 V com baterias padrão, usa-se **duas baterias 12 V** em **série**: a tensão **soma** (12 + 12 = 24 V) e a **capacidade em Ah permanece** a da bateria individual.

#### Por que 2×12 V é melhor que "uma bateria 24/27 V"?

- Monoblocos "24/27 V" não são padrão do varejo e **custam mais**.
- 2×12 V (VRLA/AGM) são fáceis de achar, trocar e combinar com ótimo custo-benefício.


Segurança sempre: instale fusível 40 A no positivo, o mais próximo possível do polo.

#### Materiais e ferramentas


- Baterias: 2× 12 V VRLA/AGM idênticas (mesma marca/modelo/idade).
- Fusível: 40 A tipo MIDI ou ANL com porta-fusível de parafuso (ou disjuntor DC 40-50 A).
- Cabos: cobre ≥ 6 mm² (até ~1 m total); para trechos mais longos, use 10 mm².

- Terminais: tipo olhal + termorretrátil.
- Multímetro (verificação de tensão e polaridade).
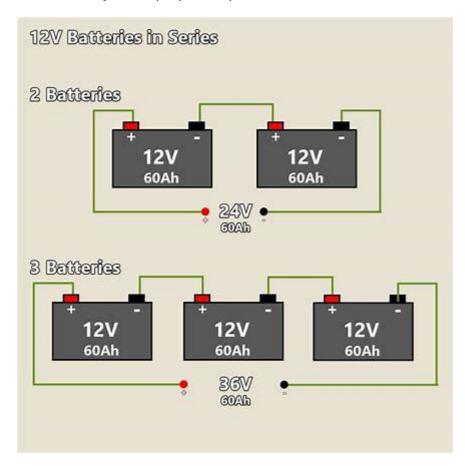
#### Fotos/ilustrações (clique para ampliar):



# Banco Externo 24 V (2×12 V em Série) — Top Station 1200 VA |

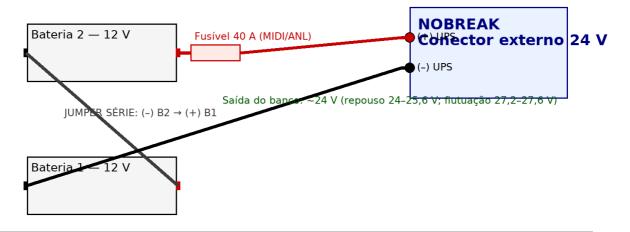

#### **Boas práticas**

- Fusível o mais próximo possível do polo positivo (≤ 15 cm).
- Use cabos curtos e grossos ( $\geq$  6 mm²; para trechos longos, 10 mm²).
- Baterias idênticas (mesma marca/modelo/idade).
- Confira polaridade e tensão antes de energizar o nobreak.

## Esquema de ligação (24 V)

Série = somar tensões. O jumper vai do (-) da Bateria 2 para o (+) da Bateria 1.

- **(+) do nobreak** → **(+) Bateria 2** → **FUSÍVEL 40 A** (≤ 15 cm do polo)
- (-) do nobreak → (-) Bateria 1
- JUMPER: (-) B2 → (+) B1

Antes de conectar no nobreak, meça no banco: ~24–25,6 V (repouso) ou ~27,2–27,6 V (flutuação).

## Passo a passo seguro

- 1. Desligue o nobreak e retire da tomada.
- 2. Monte o jumper de série: (-) Bateria 2 → (+) Bateria 1.
- 3. Instale o porta-fusível no cabo positivo, a ≤ 15 cm do polo (+) da Bateria 2 e insira o fusível 40 A.
- 4. Conecte (+) do nobreak ao (+) da Bateria 2 (passando pelo fusível).
- 5. Conecte (-) do nobreak ao (-) da Bateria 1.
- 6. Conferência dupla: polaridade, aperto dos terminais, isolação e rota dos cabos.
- 7. Meça a tensão no conector externo do banco (deve estar ~24–27 V).
- 8. Re-energize o nobreak e acompanhe a carga das baterias.

Nunca ligue uma única bateria 12 V no conector 24 V.

## Bitola, fusível e distância

- Fusível 40 A (MIDI/ANL) com porta-fusível de parafuso. Alternativa: disjuntor DC 40–50 A (atua também como chave geral).
- Cabos curtos e grossos: ≥ 6 mm² até ~1 m total. Se o trajeto for maior (ou a carga de pico alta), use
  10 mm².
- **Térmica**: mantenha as baterias ventiladas e fora de fontes de calor (temperatura alta reduz vida útil de VRLA/AGM).

## Testes e validações

- Repouso: banco deve marcar ~24–25,6 V no multímetro.
- Flutuação (carregando): ~27,2–27,6 V.
- Queda de tensão: sob carga, não deve cair abaixo de ~22,5-23 V rapidamente.
- Aquecimento: porta-fusível e cabos não devem aquecer perceptivelmente em operação normal.

O carregador interno do nobreak costuma ter **baixa corrente (1–3 A)**. Bancos muito grandes **demoram** a recarregar.

## Autonomia (estimativa)

Regra prática: Energia útil ≈ 24 V × Ah × 0,75 (perdas). Exemplos para cargas típicas:

Banco (série) Energia útil ~100 W ~300 W ~500 W

Banco (série)	Energia útil	~100 W	~300 W	~500 W
2× 12 V <b>7 Ah</b>	126 Wh	~1h16	~25 min	~15 min
2× 12 V <b>9 Ah</b>	162 Wh	~1h37	~32 min	~19 min
2× 12V <b>18 Ah</b>	324 Wh	~3h14	~1h05	~39 min
2× 12 V <b>26 Ah</b>	468 Wh	~4h41	~1h34	~56 min

O Top Station 1200 VA entrega até ~720 W; em plena carga o banco 24 V pode puxar ~30 A.

## Troubleshooting

- Nobreak n\u00e3o reconhece o banco: verifique polaridade, fus\u00edvel aberto, terminais frouxos.
- Autonomia menor que o esperado: baterias desbalanceadas/antigas, temperatura alta, carga maior que a estimada.
- Aquecimento de cabos/porta-fusível: subdimensionamento (use 10 mm²), mau contato, porta-fusível de baixa qualidade.

### **FAQ**

Posso usar "bateria de 24/27 V" única? Sim, mas raras e caras; 2×12 V é mais prático e barato.

**Fusível automotivo comum serve?** Prefira **MIDI/ANL** (parafuso). Lâmina ATO funciona em baixa corrente, porém **dissipa menos**. **Disjuntor DC 40–50 A** é alternativa com chaveamento.

Posso misturar 12 V 7 Ah com 12 V 9 Ah? Evite. Use idênticas.

#### Checklist final

- Baterias idênticas (12 V VRLA/AGM) e em bom estado.
- **□** Jumper série: (–) B2 → (+) B1.
- **Fusível 40 A** no **positivo**, ≤ 15 cm do polo.
- Cabos ≥ 6 mm² (ou 10 mm² se trajeto > 1 m).
- Tensão do banco conferida (~24–27 V).
- Terminais apertados e isolados; rota sem abrasão.

## Referências rápidas

- Conector externo: 24V (conforme especificação do Top Station 1200 VA Plus).
- Tensão típica: repouso 24-25,6 V, flutuação 27,2-27,6 V.
- Fusível recomendado: 40 A (MIDI/ANL) ou disjuntor DC 40-50 A.

**Criado por Jeferson Salles** Linkedln: https://www.linkedin.com/in/jmsalles/ E-mail: jefersonmattossalles@gmail.com GitHub: https://github.com/jmsalles